



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
ESCOM



Ingeniería en Sistemas Computacionales

Diseño de Sistemas Digitales

Practica 10. BCDJK

Presenta:

Álvarez Hernández Gabriel Alexander
García Quiroz Gustavo Iván
Huesca Laureano Josué Alejandro
Muñoz Valdivia Irving Omar
Pedroza Villagómez Emir

FECHA DE ENTREGA: 27/06/24

Índice

Introducción	3
Desarrollo	5
Implementación en el Código.....	5
RTL Viewer.....	8
Simulación.....	9
Conclusiones	10

Introducción

Un BCDJK es un contador decimal codificado en binario (BCD, por sus siglas en inglés: Binary-Coded Decimal) implementado utilizando flip-flops JK. En esta práctica vamos a desglosar cómo se relaciona con el código desarrollado. Un contador BCD cuenta de 0 a 9 en formato binario. Cada número decimal se representa con un grupo de 4 bits binarios. Por ejemplo:

- 0 en decimal es 0000 en BCD.
- 1 en decimal es 0001 en BCD.
- 2 en decimal es 0010 en BCD.
- 3 en decimal es 0011 en BCD.
- 4 en decimal es 0100 en BCD.
- 5 en decimal es 0101 en BCD.
- 6 en decimal es 0110 en BCD.
- 7 en decimal es 0111 en BCD.
- 8 en decimal es 1000 en BCD.
- 9 en decimal es 1001 en BCD.

Un flip-flop JK es un tipo de flip-flop (un elemento de almacenamiento de un bit de datos) que tiene dos entradas (J y K) y puede cambiar de estado en función de estas entradas y del reloj. La tabla de verdad para un flip-flop JK es la siguiente:

- $J = 0, K = 0$: No cambia el estado.
- $J = 1, K = 0$: La salida se pone en 1.
- $J = 0, K = 1$: La salida se pone en 0.
- $J = 1, K = 1$: La salida cambia (toggle).

Desarrollo

Implementación en el Código

En el código, primero se define un módulo BCDJK utilizando flip-flops JK para implementar un contador BCD.

1.- Módulo BCDJK:

- a) Entradas: `clk_i`, `rst_i`, `j_i`, `k_i`
- b) Salidas: `q_o` (salidas del contador), `qn_o` (salidas complementarias)
- c) Componentes:
 - Cuatro instancias del módulo FFJK, que representan cada uno de los cuatro bits del contador BCD.
 - Un flip-flop JK `ffjk_b0` cuya entrada de reloj es `~clk_i`.
 - Los flip-flops `ffjk_b1`, `ffjk_b2` y `ffjk_b3` toman como entrada de reloj las salidas negadas de los flip-flops anteriores (`~q_o[0]`, `~q_o[1]`, etc.).
 - Una compuerta AND (`and_u0`) que genera una señal intermedia `jb3_w` usada como entrada J del flip-flop más significativo `ffjk_b3`.

2.- Módulo FFJK:

- a) Entradas: `clk_i`, `rst_i`, `j_i`, `k_i`
- b) Salidas: `q_o` (salida del flip-flop), `qn_o` (salida complementaria)
- c) Comportamiento: Define el comportamiento del flip-flop JK utilizando un bloque `always` sensible a los flancos positivos del reloj (`clk_i`) y del reinicio (`rst_i`). Según las entradas `j_i` y `k_i`, la salida `q_o` se mantiene, se pone a 1, se pone a 0, o cambia de estado.

3.- Banco de Pruebas BCDJK_tb:

- Simula el funcionamiento del módulo BCDJK.
- Inicializa las señales y genera un reloj alternante (clk_i).
- Observa cómo el contador responde a los cambios de reloj y reinicio.

Básicamente, el módulo BCDJK es un contador BCD que utiliza flip-flops JK. Cuenta de 0 a 9 en formato binario utilizando 4 flip-flops JK conectados en cascada, donde cada flip-flop representa un bit del número binario. Este tipo de contador es útil en aplicaciones digitales donde es necesario contar en decimal y convertirlo a binario para procesamiento digital.

```
3     Archivo: BCDJK.v
4     Descripción: Se define un módulo en Verilog que implementa un contador decimal
5     codificado en binario (BCD) utilizando flip-flops JK. Este contador cuenta de
6     0 a 9 en formato binario, utilizando 4 bits para representar cada dígito decimal.
7     Asignatura: DSD
8     Profesor: Flores Escobar Jose Antonio
9     Equipo: Alvarez Hernandez Gabriel Alexander
10    Garcia Quiroz Gustavo Ivan
11    Huesca Laureano Josue Alejandro
12    Muños Valdivia Irving Omar
13    Pedroza Villagomez Emir
14    */
15    module BCDJK(
16
17        input        clk_i,
18        input        rst_i,
19        input        j_i,
20
21        input        k_i,
22        output [3:0] q_o,
23        output [3:0] qn_o
24    );
25    //Seccion de declaracion de señales intermedias
26    wire  j_b3_w;
27
28    FFJK ffjk_b0(
29        .clk_i    (~clk_i),
30        .rst_i    (rst_i),
31        .j_i      (j_i),
32        .k_i      (k_i),
33        .q_o      (q_o[0]),
34        .qn_o     (qn_o[0])
35    );
36    FFJK ffjk_b1(
```

```


37     .clk_i      (~q_o[0]),
38     .rst_i      (rst_i),
39     .j_i        (j_i),
40     .k_i        (k_i),
41     .q_o        (q_o[1]),
42     .qn_o       (qn_o[1])
43 );
44 FFJK ffjk_b2(
45     .clk_i      (~q_o[1]),
46     .rst_i      (rst_i),
47     .j_i        (j_i),
48     .k_i        (k_i),
49     .q_o        (q_o[2]),
50     .qn_o       (qn_o[2])
51 );
52
53 //AND Gate

53 //AND Gate
54 and and_u0 (jb3_w,q_o[1], q_o[2]);
55
56 FFJK ffjk_b3(
57     .clk_i      (~q_o[0]),
58     .rst_i      (rst_i),
59     .j_i        (jb3_w),
60     .k_i        (k_i),
61     .q_o        (q_o[3]),
62     .qn_o       (qn_o[3])
63 );
64 endmodule

```


RTL Viewer

 El RTL muestra cómo los flip-flops JK están conectados en cascada, cómo se genera la señal `jb3_w` a través de una compuerta AND, y cómo se utilizan las salidas negadas de los flip-flops anteriores como señales de reloj para los siguientes flip-flops. A continuación la explicación de lo que podemos ver:



- El primer flip-flop (`ffjk_b0`) recibe como entrada de reloj la señal `clk_i` negada y las entradas `j_i` y `k_i`. Su salida `q_o[0]` sirve como reloj para el siguiente flip-flop (`ffjk_b1`).
- El segundo flip-flop (`ffjk_b1`) utiliza la salida negada del primer flip-flop (`~q_o[0]`) como su señal de reloj.
- El tercer flip-flop (`ffjk_b2`) toma la salida negada del segundo flip-flop (`~q_o[1]`) como su señal de reloj.
- La salida de `q_o[1]` y `q_o[2]` se combinan en una compuerta AND (`and_u0`), cuya salida (`jb3_w`) se utiliza como la entrada J del cuarto flip-flop (`ffjk_b3`).
- El cuarto flip-flop (`ffjk_b3`) recibe como señal de reloj la salida negada del primer flip-flop (`~q_o[0]`) y `jb3_w` como su entrada J.

Simulación

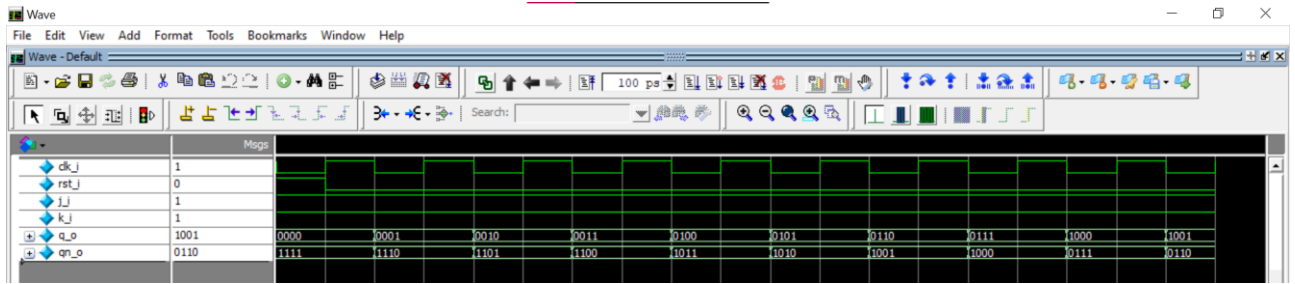

La simulación demostró que el contador BCDJK diseñado funciona correctamente, contando de 0 a 9 en formato binario cuando se le proporciona una señal de reloj continua y las entradas J y K están activadas. La señal de reinicio (`rst_i`) fue efectiva para establecer el contador en su estado inicial. La herramienta de simulación permitió verificar el comportamiento del circuito y visualizar las transiciones de las señales de manera clara, confirmando que el diseño cumple con las especificaciones requeridas.

Conclusiones

Durante la práctica, implementamos y analizamos un contador decimal codificado en binario (BCD) utilizando flip-flops JK en Verilog. Este ejercicio permitió explorar tanto el diseño como la simulación de circuitos secuenciales. Primero, escribimos el código para un flip-flop JK (FFJK). Este módulo define el comportamiento básico del flip-flop con entradas de reloj (`clk_i`), reinicio (`rst_i`), y las entradas características J (`j_i`) y K (`k_i`). Las salidas del flip-flop, `q_o` y `qn_o`, reflejan el estado del flip-flop y su complemento, respectivamente. Luego observamos cómo, dependiendo de las entradas J y K, el flip-flop puede mantener su estado, establecerse en 1, restablecerse en 0 o alternar su estado.

Posteriormente, se diseñamos el módulo BCDJK utilizando instancias del módulo FFJK. Este módulo, que cuenta de 0 a 9 en formato binario, emplea cuatro flip-flops JK conectados en cascada. Nosotros configuramos las conexiones adecuadas, donde las salidas negadas de cada flip-flop sirvieron como señales de reloj para el siguiente flip-flop en la cadena. Además, se implementó una compuerta AND para generar una señal intermedia (`j3_w`) que se usó como entrada J del flip-flop más significativo.

Para verificar el correcto funcionamiento del diseño, se utilizó un banco de pruebas (BCDJK_tb). En este banco de pruebas, se inicializaron las señales de entrada y se generó una señal de reloj alternante. Se observó cómo el módulo BCDJK respondió a los cambios de reloj y reinicio, permitiendo verificar el comportamiento esperado del contador.

Finalmente, se utilizó el RTL Viewer para visualizar el diseño a nivel de registros y lógica combinacional. Esta herramienta proporcionó una representación gráfica de las interconexiones entre los flip-flops y la compuerta AND, lo que permitió pudéramos comprender mejor el flujo de datos y la estructura del contador BCDJK.

La práctica culminó con éxito, proporcionándonos una comprensión profunda del diseño, simulación y verificación de circuitos secuenciales en Verilog, y cómo estas técnicas se aplican en la implementación de contadores binarios codificados decimal.

Bibliografía

- <https://es.fmuser.net/content/?20973.html>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_\(electronics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_(electronics))
- [https://espanol.libretexts.org/Vocacional/Tecnolog%C3%ADa_Electr%C3%B3nica/Libro%3A_Circuitos_El%C3%A9ctricos_IV_-_Circuitos_Digitales_\(Kuphaldt\)/10%3A_Multivibradores/10.06%3A_El_flip-flop_J-K](https://espanol.libretexts.org/Vocacional/Tecnolog%C3%ADa_Electr%C3%B3nica/Libro%3A_Circuitos_El%C3%A9ctricos_IV_-_Circuitos_Digitales_(Kuphaldt)/10%3A_Multivibradores/10.06%3A_El_flip-flop_J-K)