



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO



DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES

Flores Escobar José Antonio

Memoria ROM

Integrantes:

Álvarez Hernández Gabriel Alexander

García Quiroz Gustavo Iván

Huesca Laureano José Alejandro

Muñoz Valdivia Irving Omar

Pedroza Villagomez Emir

Introducción

La memoria de solo lectura (ROM, por sus siglas en inglés) es un tipo crucial de almacenamiento no volátil. La ROM se utiliza para almacenar datos que no cambian con el tiempo y que deben estar disponibles incluso después de que el sistema se apague. En este proyecto se ilustra cómo una ROM puede integrarse y usarse para almacenar y mostrar datos en un display de 7 segmentos, a través de un sistema de módulos interconectados en Verilog.

¿Qué es una ROM?

La ROM es un tipo de memoria de solo lectura que se programa generalmente durante el proceso de fabricación del chip. A diferencia de la RAM (memoria de acceso aleatorio), los datos en la ROM no se pierden cuando se apaga la energía. Existen varios tipos de ROM, incluyendo:

Mask ROM: Programada durante la fabricación.

PROM (Programmable ROM): Programable una sola vez por el usuario.

EPROM (Erasable Programmable ROM): Se puede borrar y reprogramar usando luz ultravioleta.

EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM): Se puede borrar y reprogramar eléctricamente.

Funcionamiento de la ROM

La ROM almacena datos en una matriz de celdas de memoria, donde cada celda contiene un bit de información. La estructura básica incluye una serie de líneas de dirección y de datos:

Líneas de dirección: Utilizadas para seleccionar la ubicación de memoria que se va a leer.

Líneas de datos: Utilizadas para leer el dato almacenado en la ubicación seleccionada.

Cuando se proporciona una dirección y se habilita la lectura, la ROM coloca el dato correspondiente en las líneas de datos.

Desarrollo.

```
1  /*
2      Proyecto: ROM
3      Archivos: ROM.v
4      Asignatura: DSD
5      Prof: Flores Escobar Jose Antonio
6      Equipo:  Álvarez Hernández Gabriel Alexander
7              García Quiroz Gustavo Iván
8              Huesca Laureano José Alejandro
9              Muñoz Valdivia Irving Omar
10             Pedroza Villagomez Emir
11  */
12
13  module ROM #(
14      parameter D = 8,
15      parameter W = 32
16  )
17  (
18      input  [D-1:0] addr_i,
19      input          rden_i,
20      output reg [W-1:0] dato_o
21  );
22
23      always @(*) begin
24          if (rden_i) begin
25              case (addr_i)
26                  8'h0: dato_o = 32'h01234567;
27                  8'h1: dato_o = 32'h76543210;
28                  8'h2: dato_o = 32'hABC24681;
29                  8'h3: dato_o = 32'hCD120201;
30                  8'h4: dato_o = 32'hCACA2357;
31                  8'h5: dato_o = 32'hF56AC87F;
32                  8'h6: dato_o = 32'hDED05BA7;
33                  8'h7: dato_o = 32'h11111111;
34                  default: dato_o = 32'h00000000;
35              endcase
36          end else begin
37              dato_o = 32'h00000000;
38          end
39      end
40
41  endmodule
42
```

ROM.

El módulo ROM almacena una serie de datos de 32 bits que se pueden leer utilizando una dirección de entrada. Al habilitar la lectura (rden_i), el módulo entrega el dato correspondiente a la dirección dada.

```

1  /*
2      Proyecto: ROM
3      Archivos: ROM_Board.v
4      Asignatura: DSD
5      Prof: Flores Escobar Jose Antonio
6      Equipo:  Álvarez Hernández Gabriel Alexander
7              García Quiroz Gustavo Iván
8              Huesca Laureano José Alejandro
9              Muñoz Valdivia Irving Omar
10             Pedroza Villagomez Emir
11  */
12  module ROM_Board #(
13      parameter D = 3,
14      parameter W = 32
15  )
16  (
17      input  wire [D-1:0] addr_i,          // switch 1,2,3
18      input  wire        rden_i,          // read enable
19      input  wire [D-1:0] byteselector_i, // byte selector
20      output wire [0:6]    display_o,      // display output
21      output wire          display_enable
22  );
23
24      // Sección de definición de señales
25      wire [W-1:0] dato_w;
26      reg  [3:0]   datodisplay_o;          // Dato que se va a mostrar
27      wire        slow_clk;
28
29      // Instancia de la ROM
30      ROM #(
31          .D (D),
32          .W (W)
33      ) ROM_U0 (
34          .addr_i (addr_i),
35          .rden_i (rden_i),
36          .dato_o (dato_w)
37      );
38
39      // Sección de selección de byte
40      always @(*) begin

```

```

40  always @(*) begin
41      case(bytesselector_i)
42          3'b000: datodisplay_o = dato_w[3:0];
43          3'b001: datodisplay_o = dato_w[7:4];
44          3'b010: datodisplay_o = dato_w[11:8];
45          3'b011: datodisplay_o = dato_w[15:12];
46          3'b100: datodisplay_o = dato_w[19:16];
47          3'b101: datodisplay_o = dato_w[23:20];
48          3'b110: datodisplay_o = dato_w[27:24];
49          3'b111: datodisplay_o = dato_w[31:28];
50      endcase
51  end
52
53  // Instancia del divisor de frecuencia
54  DivFreq #(
55      .freqdev(10_000_000),    // Frecuencia de desarrollo de 10MHz
56      .freqfinal(4)           // Frecuencia final dividida en 4
57  ) div_freq_instance (
58      .clk_i(clk_i),           // Señal de reloj de entrada
59      .rst_ni(rst_ni),         // Señal de reset
60      .clk_o(slow_clk)         // Salida de reloj dividido
61  );
62
63  // Instancia del display
64  display display_instance (
65      .cuenta_i (datodisplay_o),
66      .enable_i (1'b1),
67      .display_o (display_o),
68      .daenable_o (display_enable)
69  );
70
71  endmodule

```

ROM_Board.

El módulo ROM_Board es el módulo superior que interconecta todos los componentes del sistema. Toma entradas de dirección (addr_i), habilitación de lectura (rden_i), y un selector de bytes (bytesselector_i). Utiliza estas entradas para leer datos de la ROM y seleccionar el byte específico que se mostrará en el display. Además, incluye un divisor de frecuencia (DivFreq) para ajustar la velocidad del reloj.

```

1  /*
2      Proyecto: ROM
3      Archivos: display.v
4      Asignatura: DSD
5      Prof: Flores Escobar Jose Antonio
6      Equipo:  Álvarez Hernández Gabriel Alexander
7              García Quiroz Gustavo Iván
8              Huesca Laureano José Alejandro
9              Muñoz Valdivia Irving Omar
10             Pedroza Villagomez Emir
11  */
12  module display (
13      input  [3:0] cuenta_i,
14      input          enable_i,
15      output [0:6] display_o,
16      output          daenable_o
17  );
18
19      reg [0:6] display_w;
20      assign daenable_o = 1'b1;
21
22      always @(*) begin
23          case (cuenta_i)
24              4'b0000: display_w = 7'b0111111; // 0
25              4'b0001: display_w = 7'b0000110; // 1
26              4'b0010: display_w = 7'b1011011; // 2
27              4'b0011: display_w = 7'b1001111; // 3
28              4'b0100: display_w = 7'b1100110; // 4
29              4'b0101: display_w = 7'b1101101; // 5
30              4'b0110: display_w = 7'b1111101; // 6
31
32              4'b0111: display_w = 7'b0000111; // 7
33              4'b1000: display_w = 7'b1111111; // 8
34              4'b1001: display_w = 7'b1101111; // 9
35              4'b1010: display_w = 7'b1110111; // A
36              4'b1011: display_w = 7'b0111111; // B
37              4'b1100: display_w = 7'b0111001; // C
38              4'b1101: display_w = 7'b1011110; // D
39              4'b1110: display_w = 7'b1111001; // E
40              4'b1111: display_w = 7'b1110001; // F
41              default: display_w = 7'b0000000; // Default
42          endcase
43      end
44
45      assign display_o = (enable_i) ? display_w : ~display_w;
46  endmodule

```

display

El módulo display convierte un valor de 4 bits en la codificación correspondiente para un display de 7 segmentos. Dependiendo del valor de entrada, activa el patrón de segmentos adecuado para representar números hexadecimales (0-9, A-F).


```

1  /*
2      Proyecto: ROM
3      Archivos: DivFreq.v
4      Asignatura: DSD
5      Prof: Flores Escobar Jose Antonio
6      Equipo:  Álvarez Hernández Gabriel Alexander
7              García Quiroz Gustavo Iván
8              Huesca Laureano José Alejandro
9              Muñoz Valdivia Irving Omar
10             Pedroza Villagomez Emir
11  */
12  module DivFreq #(
13      parameter freqdev = 10_000_000, // 10MHz
14      parameter freqfinal = 4 // freqdev Dividido en 4
15  ) (
16      input  clk_i,
17      input  rst_ni,
18      output reg clk_o
19  );
20
21      reg [31:0] counter_r;
22
23      always @(posedge clk_i or posedge rst_ni) begin
24          if (rst_ni) begin
25              counter_r <= 32'b0;
26              clk_o <= 1'b0; // Comenzamos con el reloj en bajo
27          end else begin
28              if (counter_r >= (freqdev / freqfinal) - 1) begin
29                  counter_r <= 32'b0;
30                  clk_o <= ~clk_o;
31              end else begin
32                  counter_r <= counter_r + 32'b1;
33              end
34          end
35      end
36
37  endmodule
38

```


DivFreq

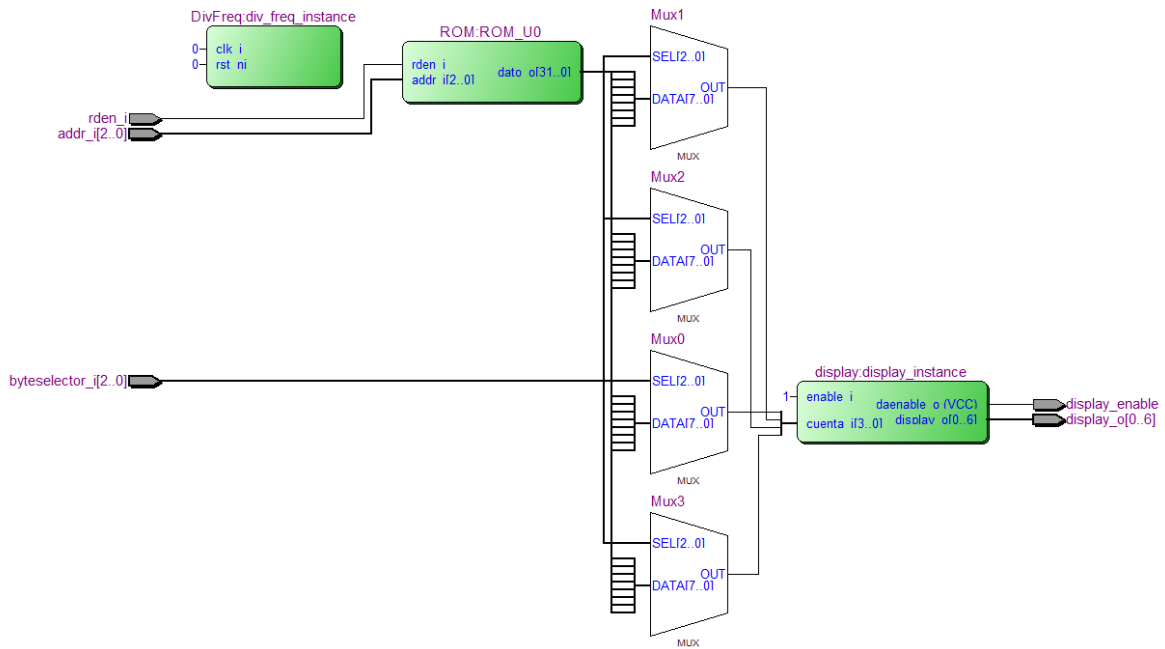El módulo DivFreq reduce la frecuencia del reloj de entrada para producir una señal de reloj más lenta. Esto es útil para asegurar que el display funcione a una velocidad visible y estable, adecuada para la visualización humana.




RTLViewer.

 Podemos observar cómo están conectados los módulos y componentes del proyecto, así como los datos a procesar, las entradas y salidas que vamos a obtener al simularlo, o programarlo en la FPGA.



Simulación.

 Observamos como funciona en la simulación el proyecto generado, teniendo como entrada el selector de bit y la dirección en la memoria. Obteniendo en la salida del display, el dato almacenado, logrando movernos entre la misma dirección de memoria, solo en diferente bit.



Conclusiones.

El proyecto presentado demuestra una aplicación práctica de la memoria ROM en sistemas digitales, ilustrando cómo los datos almacenados de manera no volátil pueden ser recuperados y mostrados en un display de 7 segmentos. La ROM se utiliza aquí para almacenar valores predefinidos que se leen y procesan.

El módulo `ROM_Board` coordina la lectura de datos desde la ROM y la selección del byte específico que se mostrará en el display. El módulo `display` se encarga de traducir los valores de datos en señales específicas para un display de 7 segmentos, permitiendo la representación visual de números hexadecimales.

Este diseño no solo resalta la funcionalidad de la ROM, sino también la importancia de los componentes auxiliares que facilitan la interacción con el usuario. A través de este proyecto, se destaca la relevancia de la memoria de solo lectura en aplicaciones que requieren almacenamiento persistente de datos y su posterior visualización, un concepto esencial en la electrónica digital.

Bibliografía.

- Demarco, S. (2024). *Memoria ROM: Tipos, usos y características a tener en cuenta*. SabDemarco. Recuperado de: <https://sabdemarco.com/memoria-rom-tipos-usos-y-caracteristicas>
- NewEsc. (2024). *Diferencias entre memorias RAM y ROM: Conceptos básicos*. Recuperado de: <https://newesc.com/diferencias-entre-memorias-ram-y-rom-conceptos-basicos/>