



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO



DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES

Flores Escobar José Antonio

# ***FSM SEMÁFORO***

Integrantes:

Álvarez Hernández Gabriel Alexander

García Quiroz Gustavo Iván

Huesca Laureano José Alejandro

Muñoz Valdivia Irving Omar

Pedroza Villagomez Emir

## ***Introducción.***

La implementación de sistemas digitales con lógica secuencial es un pilar fundamental en el diseño de circuitos integrados y sistemas embebidos. Una de las herramientas más potentes para gestionar estos sistemas es la Máquina de Estados Finitos (FSM, por sus siglas en inglés). Las FSM permiten describir comportamientos secuenciales complejos mediante un conjunto de estados y transiciones, simplificando así el diseño y la verificación del sistema.

En este proyecto, se implementa un semáforo utilizando una FSM para gestionar sus estados. Un semáforo es un dispositivo esencial en la gestión del tráfico vehicular, garantizando el flujo ordenado y seguro de vehículos mediante la alternancia de luces verde, amarilla y roja.

### ***Máquina de Estados Finitos (FSM) en el Contexto del Semáforo.***

Una FSM es un modelo matemático utilizado para diseñar lógica secuencial. Consiste en un número finito de estados, transiciones entre esos estados, y acciones que se ejecutan en respuesta a las transiciones. En el caso del semáforo, los estados corresponden a las luces (verde, amarillo y rojo), y las transiciones ocurren en función del tiempo que cada luz permanece encendida.

La implementación del semáforo incluye la gestión de estados y transiciones entre ellos, basándose en un reloj de baja frecuencia generado por un divisor de frecuencia. El propósito de este divisor es reducir la frecuencia de un reloj de alta frecuencia a una frecuencia adecuada para controlar las transiciones del semáforo.

## Desarrollo.

El semáforo se implementa en dos módulos principales: semaforo y DivFreq. El módulo semaforo utiliza una FSM para manejar los estados del semáforo y definir las transiciones entre ellos, mientras que el módulo DivFreq actúa como un divisor de frecuencia para reducir la frecuencia del reloj de entrada, permitiendo que las transiciones del semáforo ocurran a intervalos de tiempo adecuados.

```
1  /*
2      Proyecto: SEMAFORO
3      Archivos: semaforo.v
4      Asignatura: DSD
5      Prof: Flores Escobar Jose Antonio
6      Equipo:  Álvarez Hernández Gabriel Alexander
7              García Quiroz Gustavo Iván
8              Huesca Laureano José Alejandro
9              Muñoz Valdivia Irving Omar
10             Pedroza Villagomez Emir
11  */
12  module semaforo #(
13      parameter E0 = 3'b000, //VERDE
14      parameter E1 = 3'b010, //AMARILLO
15      parameter E2 = 3'b100  // ROJO
16  ) (
17      input                clk_i,
18      input                rst_ni,
19      input                x_i,
20      output reg           [2:0] y_o
21  );
22      reg                [2:0] actual_state_w;
23      reg                transicion_verde;
24      reg                [2:0] cuenta_verde;
25      reg                transicion_amarilla;
26      reg                [2:0] cuenta_amarilla;
27      reg                transicion_roja;
28      reg                [2:0] cuenta_roja;
29      // Instancia del divisor de frecuencia
30      wire slow_clk;
31      DivFreq #(
32          .freqdev(10),      // Frecuencia de desarrollo de 10MHz
33          .freqfinal(1000000) // Frecuencia final dividida en 4
34      ) div_freq_instance (
35          .clk_i(clk_i),
36          .rst_ni(rst_ni),
37          .clk_o(slow_clk)    // Salida de reloj dividido
38      );
39      //Proceso secuencial para calcular estados
40      always @(posedge slow_clk or negedge rst_ni)
```

```

40 always @(posedge slow_clk or negedge rst_ni)
41 begin
42     if (!rst_ni)
43         actual_state_w <= E0;
44     else
45         case(actual_state_w)
46             E0: if (!transicion_verde) actual_state_w <= E0; else actual_state_w <= E1;
47             E1: if (!transicion_amarilla) actual_state_w <= E1; else actual_state_w <= E2;
48             E2: if (!transicion_roja) actual_state_w <= E2; else actual_state_w <= E0;
49         endcase
50     end
51
52 //Proceso para definir las salidas
53 always @(*)
54 begin
55     case(actual_state_w)
56         E0: y_o = 3'b100;
57         E1: y_o = 3'b010;
58         E2: y_o = 3'b001;
59     endcase
60 end
61
62 //Proceso para calcular cambios de estados
63 always @(posedge clk_i or negedge rst_ni)
64 begin
65     if (!rst_ni) //Si estoy en estado reset
66     begin
67         transicion_verde      = 1'b0;
68         cuenta_verde          = 3'b0;
69         transicion_amarilla   = 1'b0;
70         cuenta_amarilla       = 3'b0;
71         transicion_roja       = 1'b0;
72         cuenta_roja           = 3'b0;
73     end
74     else
75     begin
76         case(actual_state_w)
77             E0: begin
78                 if (cuenta_verde == 4'h4)

```

```

78         if (cuenta_verde == 4'h4)
79         begin
80             transicion_verde = 1'b1;
81             cuenta_verde     = 3'b0;
82         end
83     else
84     begin
85         transicion_verde = 1'b0;
86         cuenta_verde     = cuenta_verde + 1'b1;
87     end
88 end
89 E1: begin
90     if (cuenta_amarilla == 4'h4)
91     begin
92         transicion_amarilla = 1'b1;
93         cuenta_amarilla     = 3'b0;
94     end
95     else
96     begin
97         transicion_amarilla = 1'b0;
98         cuenta_amarilla     = cuenta_amarilla + 1'b1;
99     end
100 end
101 E2: begin
102     if (cuenta_roja == 4'h4)
103     begin
104         transicion_roja = 1'b1;
105         cuenta_roja     = 3'b0;
106     end
107     else
108     begin
109         transicion_roja = 1'b0;
110         cuenta_roja     = cuenta_roja + 1'b1;
111     end
112 end
113 endcase
114 end
115 end
116 endmodule
117 //Reloj pin 12

```

## Semáforo.

Gestiona los estados de un semáforo (verde, amarillo y rojo) y sus transiciones. Define tres estados (E0 para verde, E1 para amarillo y E2 para rojo) y emplea varios registros para controlar las transiciones entre ellos. Las transiciones son gestionadas por un contador para cada estado, que incrementa en cada ciclo del reloj principal (clk\_i). Cuando un contador alcanza el valor predefinido, se activa una señal de transición que cambia el estado del semáforo en el siguiente ciclo del reloj.


```

1  /*
2      Proyecto: SEMAFORO
3      Archivos: DivFreq.v
4      Asignatura: DSD
5      Prof: Flores Escobar Jose Antonio
6      Equipo:  Álvarez Hernández Gabriel Alexander
7              García Quiroz Gustavo Iván
8              Huesca Laureano José Alejandro
9              Muñoz Valdivia Irving Omar
10             Pedroza Villagomez Emir
11  */
12  module DivFreq #(
13      parameter freqdev = 1000, // 10MHz
14      parameter freqfinal = 10 // freqdev Dividido en 4
15  ) (
16      input clk_i,
17      input rst_ni,
18      output reg clk_o
19  );
20      reg [31:0] counter_r;
21
22      always @(posedge clk_i or negedge rst_ni) begin
23          if (!rst_ni) begin
24              counter_r <= 32'b0;
25              clk_o <= 1'b1; // Comenzamos con el reloj en bajo
26          end else begin
27              // if (counter_r >= (freqfinal - 1)) begin
28              if (counter_r == (32'd4000)) begin
29
30                  counter_r <= 32'b0;
31                  clk_o <= ~clk_o;
32              end else begin
33                  counter_r <= counter_r + 32'b1;
34              end
35          end
36      end
37  endmodule
38

```

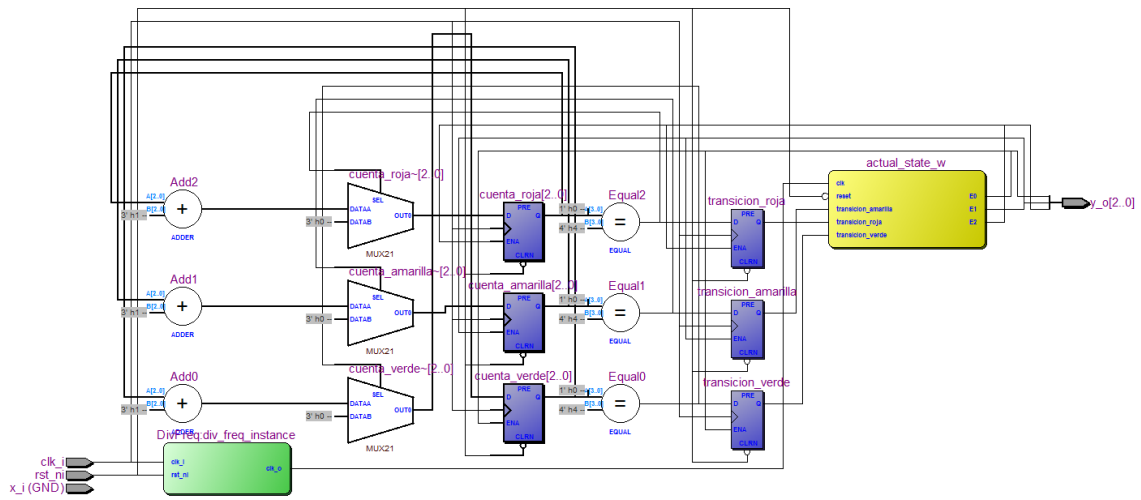
## DivFreq.

El módulo DivFreq reduce la frecuencia del reloj de entrada (clk\_i) a una frecuencia más baja adecuada para controlar el semáforo. Define dos parámetros (freqdev y freqfinal) para establecer la frecuencia de desarrollo y la frecuencia final dividida, respectivamente. El módulo utiliza un registro contador (counter\_r) que se incrementa en cada ciclo del reloj de entrada.



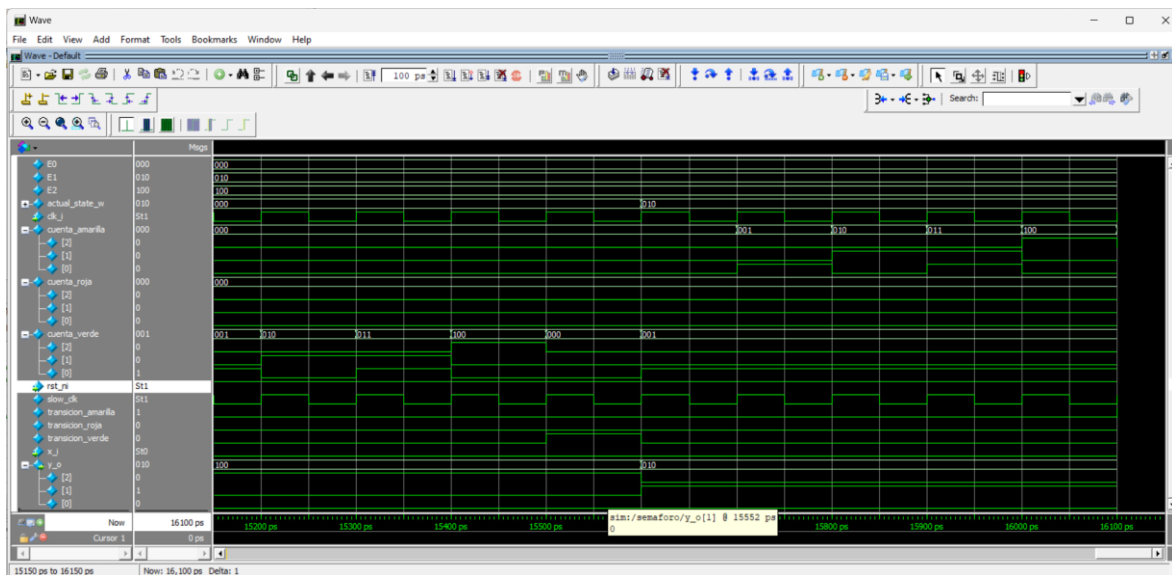
## RTLViewer.

Podemos observar como es que se representa con compuertas la maquina de estado que se diseñó en código, así como los componentes necesarios para que funcione nuestro semáforo. Teniendo en cuenta que se utiliza el reloj, reset y el habilitador para su correcto funcionamiento.


 
## Simulación.

En la simulación podemos observar que para cada estado se le asigna un contador, para que después de nuestra cuenta, se cambie de estado, al estado siguiente. Esto aplicándolo a todos los estados, logrando observar como una salida, el semáforo.



## **Conclusión**

La implementación de un semáforo implica la gestión de estados y la división de frecuencia para controlar las transiciones entre los estados de manera efectiva. Este ejemplo muestra cómo utilizar registros, contadores y parámetros para diseñar un sistema de semáforo funcional. La correcta división de la frecuencia del reloj asegura que las luces del semáforo cambien a intervalos adecuados, mejorando la eficiencia en la gestión del tráfico. Este proyecto proporciona una base sólida para aplicaciones más complejas en sistemas y controladores de tráfico.

## **Bibliografía.**

1. Massachusetts Institute of Technology. (2017). *Finite State Machines*. Recuperado de <http://web.mit.edu/6.111/www/f2017/handouts/L06.pdf>
2. Brown University. (s.f.). *Finite-State Machines and Pushdown Automata*. Recuperado de: [https://cs.brown.edu/people/jsavage/book/pdfs/ModelsOfComputation\\_Chapter4.pdf](https://cs.brown.edu/people/jsavage/book/pdfs/ModelsOfComputation_Chapter4.pdf)